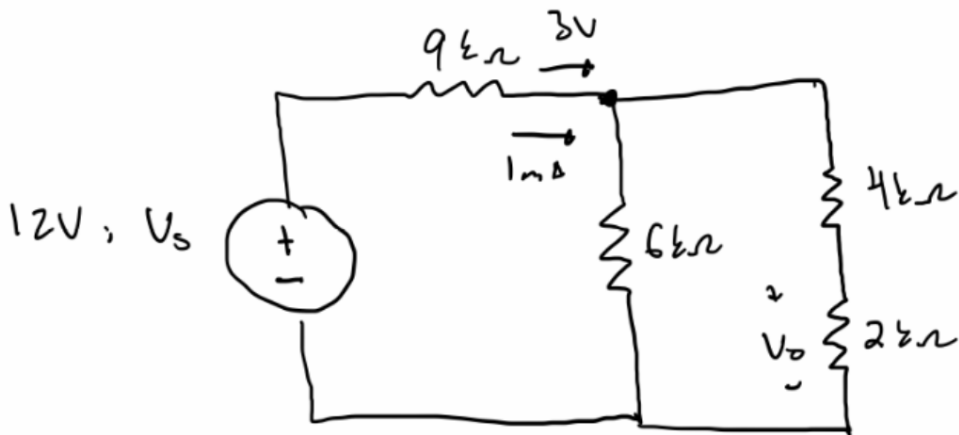


HW 3.2

Saturday, February 1, 2020

4:46 PM

#12: In the following circuit find V_o , if $V_s = 12V$;



$$R_{Total} = 9k\Omega + 3k\Omega = 12k\Omega$$


$$\frac{12V}{12k\Omega} = 1mA$$

$$\frac{9k\Omega}{12k\Omega} \cdot 12V = 3V$$


$$1mA - \frac{6k\Omega}{12k\Omega} = 500mA$$

$$2k\Omega \cdot 500mA = 1V = V_o$$


#16: In the following circuit find V_o :

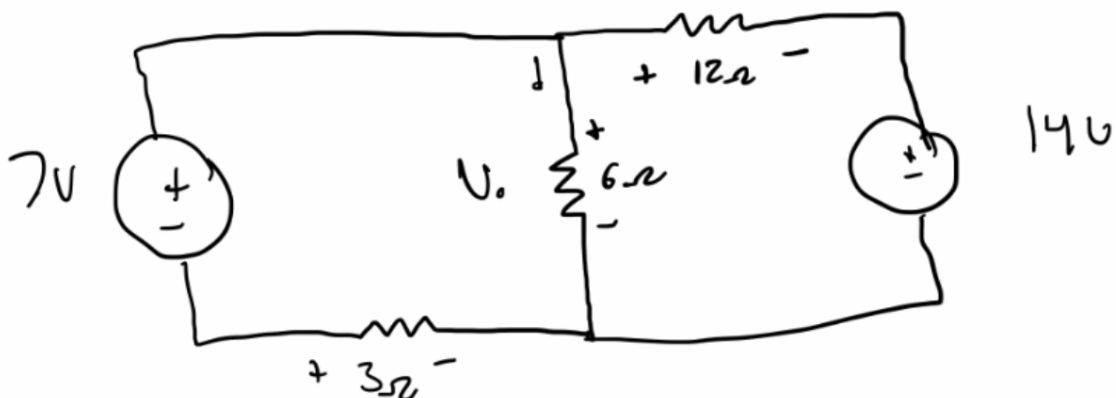


#16: In the following circuit find V_o :

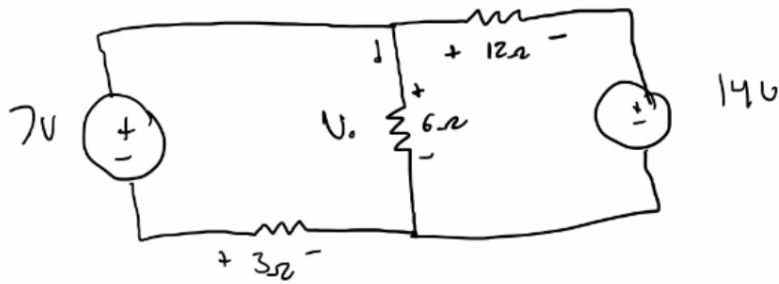
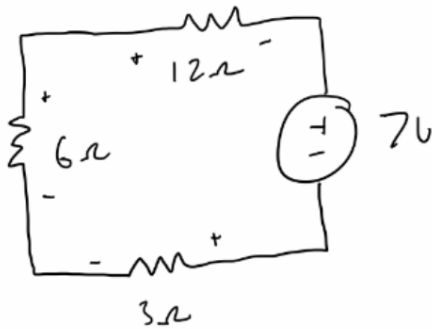
$$\frac{6}{9} \cdot 7 \quad \frac{6}{18} \cdot 14$$


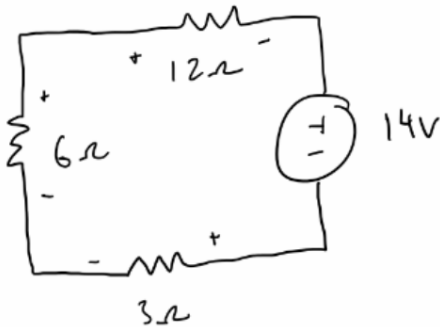
$$I_{T_1} = \frac{7}{21} = 0.33 \text{ A}$$



$$I_{T_2} = \frac{14}{21} = 0.67 \text{ A}$$

$$I_{T_1} + I_{T_2} = I_o = 1 \text{ A}$$

$$\frac{6\Omega}{1 \text{ A}} = 6 \text{ V} = V_o$$