

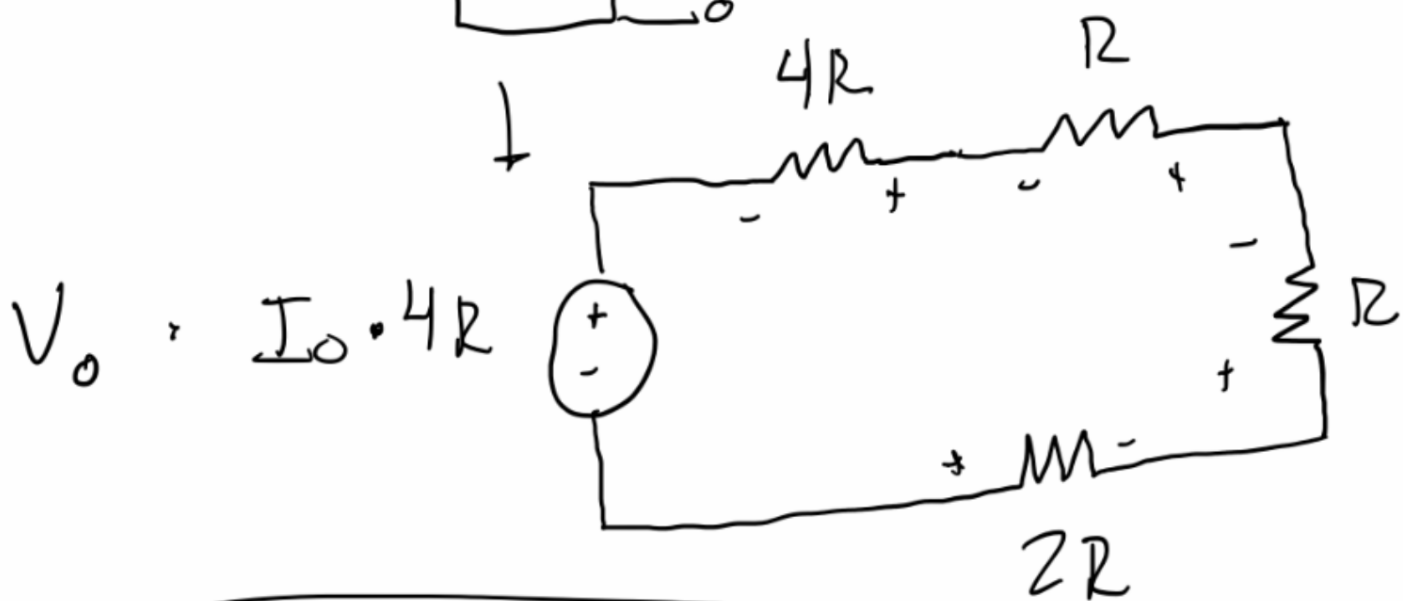
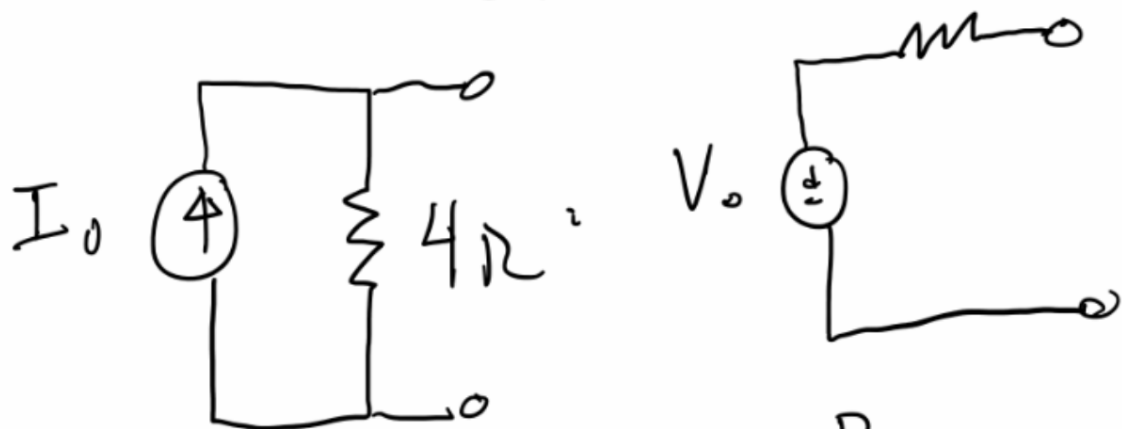


5.12 :

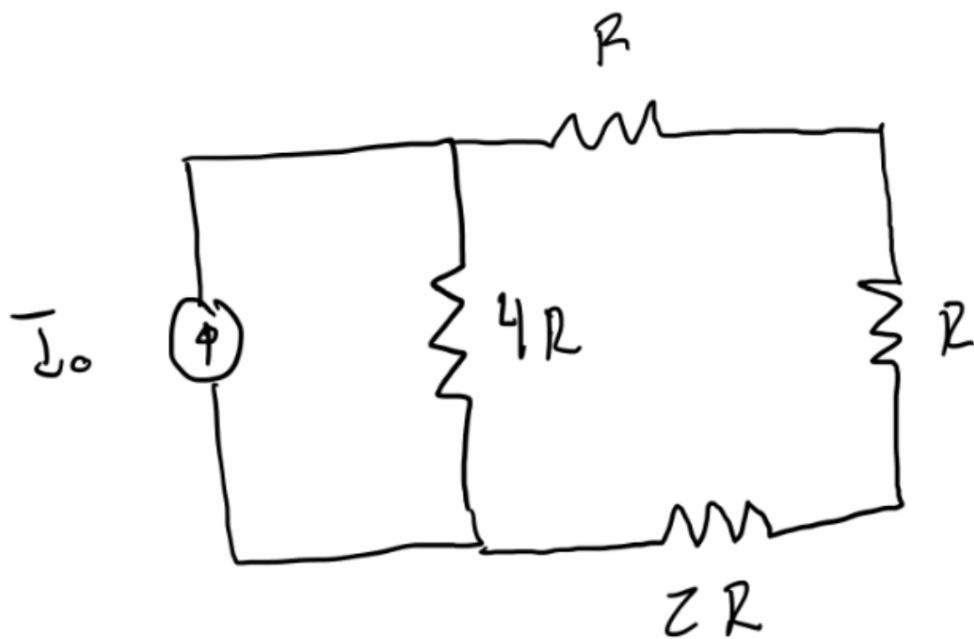

The $4R$ resistor has the largest power dissipation rating.

5.13:

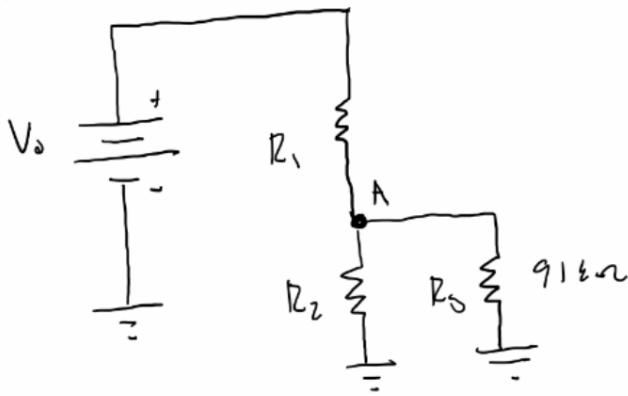

$$\begin{aligned} V_0 &= 50V \\ V_a &= 32V \\ R_3 &= 91k\Omega \\ P &= 96.2mW \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= I \cdot V \\ V &= I \cdot R \end{aligned}$$

$$\frac{32}{50} \cdot 96.2mW = 57.7mW$$

$$\frac{57.7mW}{32} = \frac{I \cdot 32}{32}$$

$$1.804mA = I$$

$$\frac{32V}{1.804mA} = \frac{1}{1/R_2 + 1/91k\Omega}$$

$$17.7k\Omega = \frac{1}{1/R_2 + 1/91k\Omega}$$


$$17.7k\Omega \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{91k\Omega} \right) = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{17.7k\Omega}{R_2} + \frac{17.7k\Omega}{91k\Omega} &= 1 \\ - \frac{17.7k\Omega}{91k\Omega} & \quad - \frac{17.7k\Omega}{91k\Omega} \end{aligned}$$

$$R_2 - \frac{17.7k\Omega}{0.8055} = 0.8055 \cdot R_2$$

$$\frac{17.7k\Omega}{0.8055} = R_2$$

$$22k\Omega = R_2$$

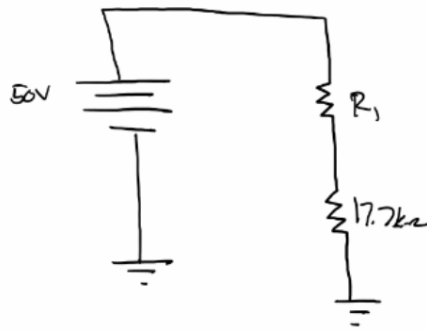

$$\frac{96.2mW}{50V} = \frac{I \cdot 50V}{50V}$$

$$\frac{50V}{1.804mA} = \frac{1.804mA \cdot (R_1 + 17.7k\Omega)}{1.804mA}$$

$$27.716k\Omega$$

$$- 17.700k\Omega$$

$$10.0k\Omega = R_1$$

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 22k\Omega$$