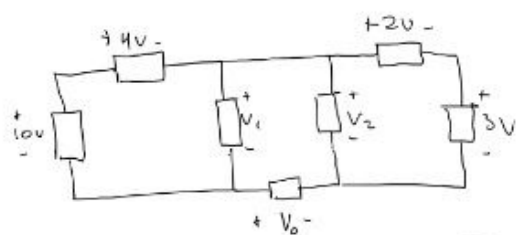


Question #9:




$$V_2: 2V + 3V - V_2 = 0 \Rightarrow 5V = V_2$$

$$V_1: 10V - 4V - V_1 = 0 \Rightarrow 6V = V_1$$

$$V_0 = V_1 - V_2$$

$$V_0 = 1V$$

Exercise 2:

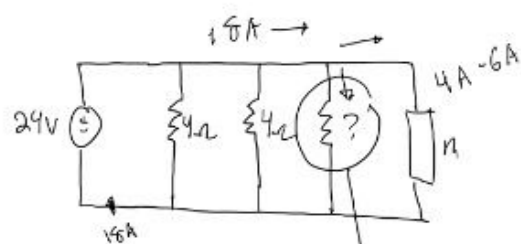

$$\frac{V}{R} = I R$$


$$\frac{V}{R} = I$$

Bypasses the 1st & second resistor

$$18 - \frac{24}{2} = 6A$$

$$18 - \frac{24}{1.714} = 4A$$

Range of R from: 2Ω to 1.714Ω

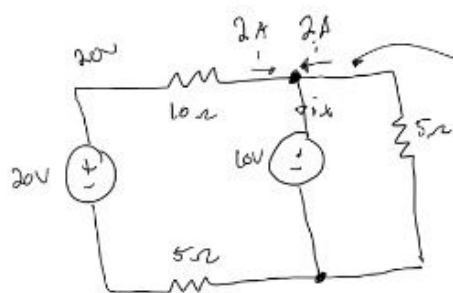

$$i_x = 4A$$